

计算机系统结构实验报告

实验 4

2021 年 6 月 23 日

摘要

本实验实现了简单的类 MIPS 处理器的几个重要部件：寄存器 (Register)、数据内存 (Data Memory) 以及符号扩展模块 (Sign Extension)，其作用分别是暂时存放一些数据与运算结果、用于较大量存储数据以及对立即数进行扩展。对于存储部件（如寄存器、存储器等），其需要实现读取数据、存放数据和写入数据的功能。对于符号扩展部件，其需要根据控制信号进行无符号扩展或带符号扩展。本实验通过软件仿真的形式进行实验结果的验证。

目录

1 实验目的	2
2 原理分析	2
2.1 寄存器模块	2
2.2 内存单元模块	3
2.3 符号扩展模块	3
3 功能实现	4
3.1 寄存器模块的实现	4
3.2 内存单元模块的实现	4
3.3 符号扩展模块的实现	5
4 结果验证	5
4.1 寄存器模块的仿真	5
4.2 内存单元模块的仿真	6
4.3 符号扩展模块的仿真	7
5 总结与反思	8

1 实验目的

- 1. 理解 CPU 的寄存器、存储器、无符号扩展、带符号扩展的原理
- 2. 寄存器模块的实现
- 3. 数据内存模块的实现
- 4. 符号扩展模块的实现
- 5. 功能仿真

2 原理分析

2.1 寄存器模块

寄存器（Register）是中央处理器内用来暂存指令、数据和地址的存储器。寄存器的存储容量有限，读写速度非常快。在计算机体系结构里，寄存器存储在已知时间点所作计算的中间结果，通过快速地访问数据来加速计算机程序的运行。

本实验中，寄存器模块总共有 32 个寄存器，因此需要使用 5 位选择信号对寄存器进行寻址。每个寄存器的长度为 32 位，对于处理器的一个字长，因此数据输入与输出均为 32 位。

寄存器模块的输入与输出信号如表1与表2所示。

输入信号	长度	说明
readReg1	5	读取寄存器 1 的编号
readReg2	5	读取寄存器 2 的编号
writeReg	5	写入寄存器编号
writeData	32	写入的数据
regWrite	1	写使能信号
clk	1	时钟信号

表 1: 寄存器模块输入信号

输出信号	长度	说明
readData1	32	读取寄存器 1 的结果
readData2	32	读取寄存器 2 的结果

表 2: 寄存器模块输出信号

对于读取操作，寄存器模块会根据寄存器选择信号 readReg1、readReg2 和寄存器内容立即响应并输出结果。对于写入操作，寄存器模块会在时钟下降沿且 regWrite 信号为高电平时，将 writeData 值写入 writeReg 指定的寄存器。

2.2 内存单元模块

内存 (Memory) 是计算机的重要部件之一, 也称内存储器和主存储器, 它用于暂时存放 CPU 中的运算数据, 与硬盘等外部存储器交换的数据。它是外存与 CPU 进行沟通的桥梁, 计算机中所有程序的运行都在内存中进行, 内存性能的强弱影响计算机整体发挥的水平。

在本实验中, 内存单元模块按字进行寻址, 同时, 我们不考虑页表、虚拟地址与物理地址的转化, 只考虑直接操作物理地址的情况。实验中我们的内存大小设定为 1024 个字, 但是为了契合一般的处理器设计, 我们的内存模块依然能接受 32 位地址输入, 但是仅当内存地址小于 1024 时, 内存操作才是有效的。

内存模块输入输出信号如表3与表4所示。

输入信号	长度	说明
address	32	内存地址
writeData	32	写入数据
memWrite	1	内存写使能信号
memRead	1	内存读使能信号
clk	1	时钟信号

表 3: 内存模块输入信号

输出信号	长度	说明
readData	32	内存读取结果

表 4: 内存模块输出信号

与寄存器模块即时响应读取操作不同, 内存模块仅在 memRead 处于高电平时才会进行读取操作。写入操作与寄存器模块相似, 内存模块会在时钟下降沿且 memWrite 信号为高电平时, 将 writeData 值写入 address 地址。

2.3 符号扩展模块

符号扩展模块可以根据主控制器单元模块 (Ctr) 的信号, 以带符号扩展或无符号扩展对来自指令的 16 位数进行扩展, 扩展结果为一个 32 位的数。

符号扩展模块的输入输出信号如表5所示。

输入信号	长度	说明
inst	16	指令中的立即数
signExt	1	高电平代表进行带括号扩展, 否则无符号扩展
输出信号	长度	说明
data	32	扩展结果

表 5: 符号扩展模块输入、输出信号

3 功能实现

3.1 寄存器模块的实现

寄存器会持续进行读操作，而由 regWrite 控制写操作。为实现信号同步，保证信号的完整性，写操作仅在时钟下降沿进行。由于读操作即时进行，寄存器内容被修改后，对应寄存器的读取结果也会同时更新。

寄存器模块的完整实现见 Registers.v, 核心部分代码如下：

```
1 reg [31:0] RegFile [31:0];
2
3 assign readData1 = RegFile[readReg1];
4 assign readData2 = RegFile[readReg2];
5
6 always @ (negedge clk)
7 begin
8     if(regWrite)
9         RegFile[writeReg] = writeData;
10 end
```

3.2 内存单元模块的实现

内存模块由 memRead 控制是否进行读取操作，当 memRead 或 address 信号发生变化或时钟处于下降沿时，内存模块会根据 address 指定的内存地址内容更新数据读取数据，并将其作为结果输出。尽管在实际的计算机系统中，内存写操作和内存读操作不会同时进行，但是本模块依然具备同时写与读的能力。

写操作由 memWrite 信号控制。与寄存器模块相似，为实现信号同步，保证信号的完整性，写操作仅在时钟下降沿进行。

内存模块的完整实现见 dataMemory.v, 核心部分代码如下：

```
1 reg [31:0] memFile [0:1023];
2 reg [31:0] ReadData;
3 always @(memRead or address)
4 begin
5     if(memRead)
6     begin
7         if(address < 1023)
8             ReadData = memFile[address];
9         else
10             ReadData = 0;
11     end
12 end
```

```

13
14 always @(negedge clk)
15 begin
16     if(memWrite)
17         if(address < 1023)
18             memFile[address] = writeData;
19     if(memRead)
20         if(address < 1023)
21             ReadData = writeData;
22 end
23
24 assign readData = ReadData;

```

3.3 符号扩展模块的实现

带符号扩展可以通过在高 16 位填入立即数第 15 位实现，无符号扩展可以通过在高 16 位填入 0 实现。为了在两种工作模式下切换，可以通过一个三目运算符根据 signExt 信号在两种扩展结果中进行选择。

符号扩展模块的完整实现见 signext.v, 核心部分代码如下：

```

1 assign data = signExt ? {16{inst[15]}}, inst[15:0]} : {16{0}}, inst
    [15:0]};

```

4 结果验证

4.1 寄存器模块的仿真

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 Registers_tb.v。仿真过程中，输入的测试信号如下：

```

1 #285;    //285ns
2 RegWrite = 1;
3 WriteReg = 5'b10101;
4 WriteData = 32'b11111111111111110000000000000000;
5
6 #200;    //485ns
7 WriteReg = 5'b01010;
8 WriteData = 32'b00000000000000001111111111111111;
9
10 #200;    //685ns
11 RegWrite = 0;
12 WriteReg = 5'b00000;
13 WriteData = 32'b00000000000000000000000000000000;

```

```

14
15 #50;      //735ns
16 ReadReg1 = 5'b10101;
17 ReadReg2 = 5'b01010;

```

仿真结果见图1。可以看出,我们实现的寄存器模块保存了输入的数据,同时能正确输出存储的数据。

 


图 1: 寄存器模块的仿真结果

4.2 内存单元模块的仿真

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 dataMemory tb.v。仿真过程中，输入的测试信号如下：

```

1 //185ns
2 MemRead = 0;
3 MemWrite = 1;
4 Address = 32'b00000000000000000000000000000111;
5 WriteData = 32'b11100000000000000000000000000000;
6 #100;
7
8 //285ns
9 MemRead = 0;
10 MemWrite = 1;
11 WriteData = 32'hffffffff;
12 Address = 32'b00000000000000000000000000000110;
13 #185;
14
15 //470ns
16 MemRead = 1;
17 MemWrite = 0;
18 #80;
```

```

20 //550ns
21 MemRead = 1;
22 MemWrite = 1;
23 Address = 8;
24 WriteData = 32'haaaaaaaa;
25 #80;
26
27 //630ns
28 MemWrite = 0;
29 MemRead = 1;

```

仿真结果见图2。可以看出，内存读取结果 readData 出现两段 x 信号，其中，第一段是因为读取信号一直为低电平使得输出寄存器处于未初始化状态，待 memRead 信号第一次生效后便恢复正常；第二段是由于选取的内存地址本身没有被初始化，当时钟达到下降沿之后，数据被写入，输出也恢复了正常。由于本实验没有初始化要求，在与老师沟通交流后，我得知这样的结果也是正确的。

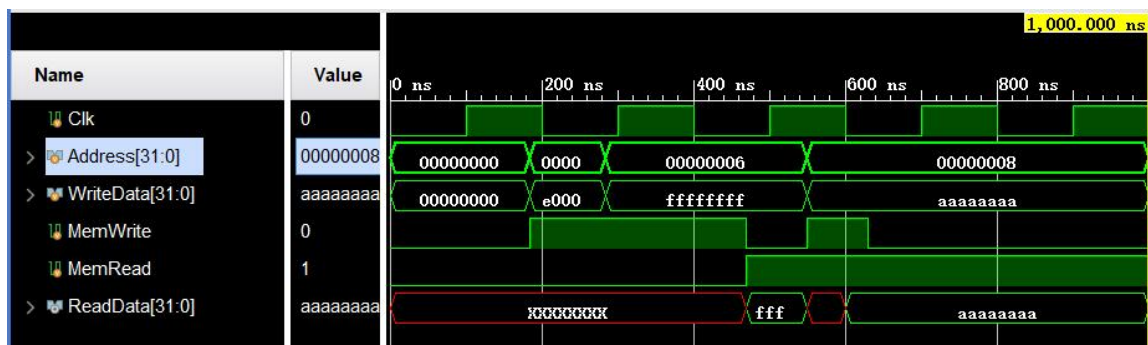


图 2: 内存单元模块的仿真结果

4.3 符号扩展模块的仿真

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 signext_tb.v。仿真测试全程将 signExt 信号设置为高电平，使符号扩展模块运行在带符号扩展模式下，测试带符号扩展结果。激励文件会依次输入数据 0、1、0xffff、2、0xfffe、0x8000、0x7f93。仿真结果如图3所示，符号扩展模块运行符合预期。

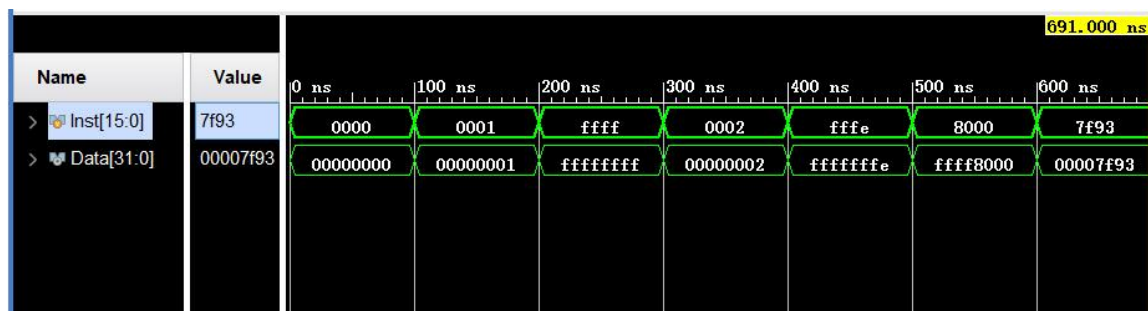


图 3: 符号扩展模块的仿真结果

5 总结与反思

在本实验中，我实现了寄存器模块、内存单元模块、符号扩展模块。本实验整体难度较低，但是通过完成本实验，我依然有较大收获。符号扩展模块的实现，让我熟悉了 Verilog 中的三目运算符与信号拼接操作。寄存器模块、内存单元模块让我学会了存储器的实现。

在内存单元模块的实现过程中，我遇到过当写入与读取同时进行，读取输出信号无法及时同步的问题。在查阅资料并多次尝试后，我发现该问题是由于我用于暂存输出结果的寄存器没有及时更新数据造成的，通过将输出端口直接与对应寄存器相连，我顺利解决了这个问题。

结合实验 4，我们实现了一个处理器的大部分功能模块。与计算机程序的实现思维类似，在硬件的设计过程中，也可以通过将功能细化，然后分别实现各模块，如此的实现思路，既便于团队开发，也便于后期维护。